 


Príklad 1

Podľa schémy zapojenia na obr. 1 určte prostredníctvom ATPDraw napätia a prúdy v jednotlivých vetvách záťaže, ak v čase $t = 0,1$ s nastal skrat medzi fázami L2 a L3 so zemou. Parametre prvkov prepočítané na dĺžku vedenia 11,5 km: $U_{12} = 22 \cdot e^{j0^\circ}$ kV, $U_{23} = 22 \cdot e^{-j120^\circ}$ kV, $U_{13} = 22 \cdot e^{j120^\circ}$ kV, $R_{v1} = R_{v2} = R_{v3} = 15,985 \Omega$, $X_{v1} = X_{v2} = X_{v3} = 4,416 \Omega$, $C_0 = 1,108 \cdot 10^{-7}$ F, $R_1 = R_2 = R_3 = 0,011 \Omega$, $X_{L1} = X_{L2} = X_{L3} = 0,005 \Omega$, $f = 50$ Hz. Určte dané priebehy napätí a prúdov na záťaži pred a po skrate.



Obr. 1 Schéma zapojenia elektrického obvodu

Riešenie

V ATPDraw sa vytvorí schéma zapojenia podľa obr. 2.

Na 3-f napät'ovom zdroji U, podobne ako pri 1-f zdroji, sa nastaví maximálna hodnota napätia zdroja v položke **Amp** 17962,9 (nakoľko v zadaní bola uvedená hodnota združeného napätia, $U_{\max} = U_{\text{zdr}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 22000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \cong 17962,9$). V položke **Tsta** sa nastaví hodnota -1 a **Tsto** hodnota 10, čo má za následok stály napät'ový zdroj počas doby 10 sekúnd. V položke **Type of source** sa ponechá voľba **Voltage**. Fázové natočenie napätia U_1 sa zadá v položke **Pha** -90° (pretože implicitné nastavenie napät'ového zdroja predpokladá kosínusový zdroj, t.j. $\varphi - 90^\circ = 0^\circ - 90^\circ = -90^\circ$) a frekvenciu v položke **f** 50. Fázové natočenia a amplitúdy ostatných fáz sa pri *symetrickom 3-f napät'ovom zdroji* nezadávajú.


Na modeli prvku vedenia sa postupne zadávajú hodnoty impedancií jednotlivých fáz v poradí L1, L2, L3. Do kolónok **R_1**, **R_2**, **R_3** sa zadá hodnota rezistancie vedenia 15.985 a do kolónok **L_1**, **L_2**, **L_3** sa zadá hodnota reaktancie vedenia 4.416 (obr.3).

Na modeli prvku záťaže sa zadávajú obdobne ako pri vedení hodnoty impedancií jednotlivých vetiev. Do kolónok **R_1**, **R_2**, **R_3** sa zadá hodnota rezistancie záťaže 0.011 a do kolónok **L_1**, **L_2**, **L_3** sa zadá hodnota reaktancie záťaže 0.005. V záložke **Output** sa vyberie možnosť **Current&Voltage**.



Pri modeli prvku kondenzátora bude do kolónky **C** zadaná hodnota 0.1108 (predvolené nastavenie je v μF (mikro farad), nie vo faradoch) (obr. 4).

Skrat je možné modelovať vypínačom medzi príslušnými fázami zopnutým v určitom čase. Do kolónky **T-cl** sa zadá hodnota zopnutia, t.j. čas skratu 0.1 a do kolónky **T-op** sa zadá čas vypnutia vypínača, t.j. čas vypnutia skratu. Nakoľko čas vypnutia skratu nie je zadaný, zadáme vyššiu hodnotu, napr. 10.


 
Ostatné hodnoty je možné ponechať nezmenené. Bližšie vysvetlenie ich významu sa zobrazí po stlačení tlačidla „**help**“ v aktuálnom okne prvku. Podrobnejší návod je obsiahnutý v literatúre Rule Book k programu EMTP-ATP.



 
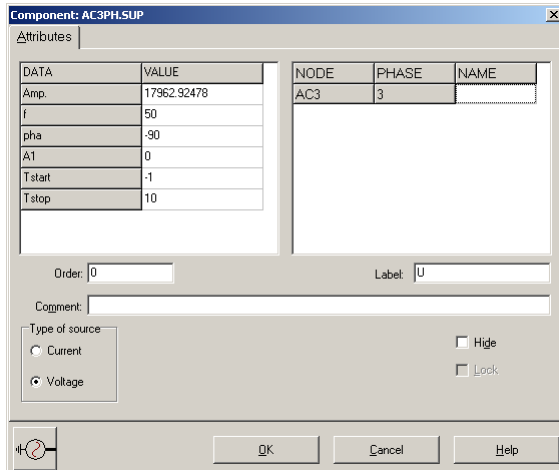
Obr. 2 Schéma zapojenia elektrického obvodu v ATPDraw



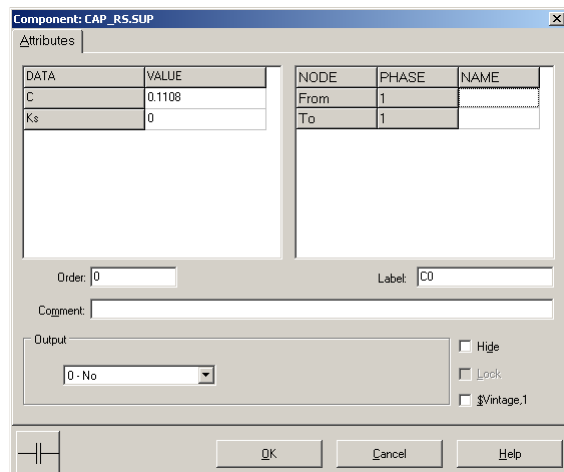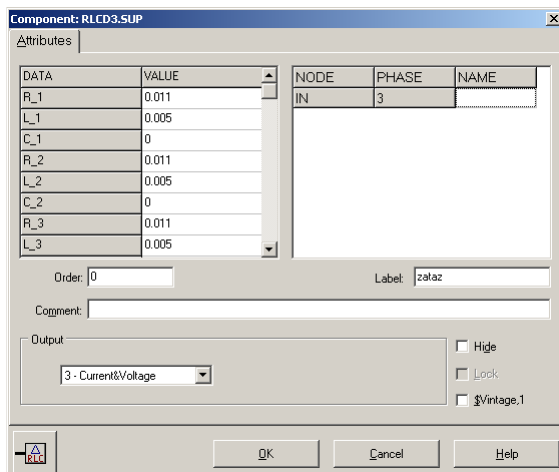Obr. 3 Nastavenie parametrov pre napätový zdroj U a vedenie



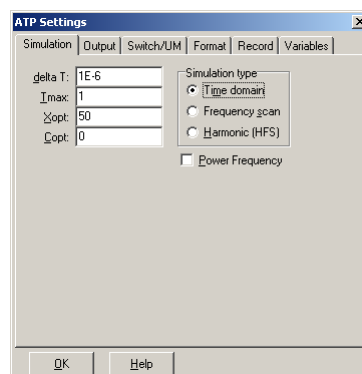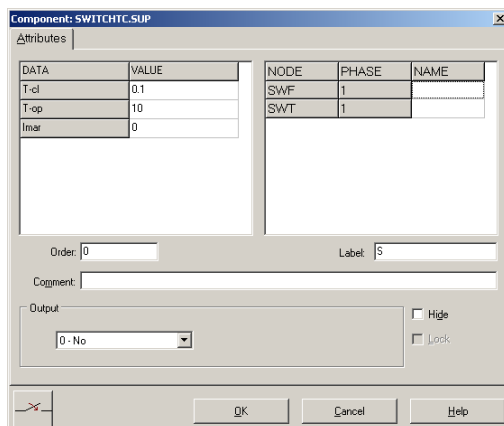Obr. 4 Nastavenie parametrov záťaže a kapacity voči zemi C₀



Obr. 5 Nastavenie parametrov vypínačov a Dialógové okno Settings – Simulation

Pre simuláciu prechodného deja sa musia nastaviť podmienky simulácie voľbou **ATP Settings** a záložka **Simulation**. Maximálny počet krokov výpočtu je obmedzený na 1 milión, preto je potrebné prispôbiť tomuto obmedzeniu aj čas výpočtu a najmenší krok výpočtu. Zadá sa krok výpočtu, napr. **delta T** $1E-6$ s a doba výpočtu **T max** 1 s (skrat nastane v čase $t = 0,1$ s, a pre odčítanie ustálených hodnôt je potrebné nastaviť dostatočný čas, kedy je možný dej po skrate považovať za ustálený, t.j. 1 s). V kolónke **Xopt** sa nastaví hodnota frekvencie 50, nakoľko je v zadaní viac hodnôt zadaných ako reaktancie (obr.5).

Pričom pre voliteľné hodnoty X_{opt} a C_{opt} platí:

Pre X_{opt} :


- hodnota induktora bude charakterizovaná indukčnosťou (mH), pokiaľ bude $X_{opt} = 0$,
- hodnota induktora bude charakterizovaná reaktanciou (Ω), pokiaľ bude $X_{opt} =$ sieťovej frekvencii.

Pre C_{opt} :


- hodnota kapacitora bude charakterizovaná kapacitou (μF), pokiaľ bude $C_{opt} = 0$,
- hodnota kapacitora bude charakterizovaná susceptanciou (μS), pokiaľ bude $C_{opt} =$ sieťovej frekvencii.

Takto vytvorená schéma sa uloží príkazom CTRL-S so zvoleným názvom, napr. príklad1a. Vznikne súbor s príponou *.adp, ktorý sa nachádza v podadresári **Project** preprocesora ATPDraw. Je vhodné, používať názvy súborov bez diakritiky, zakázané je používať v názve súboru medzery a je dobré obmedziť dĺžku názvu súboru na max. 8 znakov.


Príkazom **Make File As...** v hornom menu **ATP** sa vytvorí v podadresári ATP dátový súbor pre ATP s rovnakým názvom s príponou *.atp (t.j. príklad1a.atp) (obr. 6). Príkazom **run ATP** v hornom menu **ATP** sa spustí výpočet v programe ATP, ktorého výsledkom sú súbory s príponou *.lis a *.pl4 (obr. 7). Súbor *.lis je výstupný dátový súbor a rovnako ako súbor *.atp dajú sa prezerať z prostredia ATPDraw voľbou **ATP Edit**. Súbory s príponou *.pl4 sú komprimované grafické dáta, ktoré je možné prezerať niektorým z grafických postprocesorov, ako napríklad PlotXY. V prostredí ATPDraw sa voľbou **run PlotXY** z horného menu **ATP** spustí grafický postprocesor (obr. 8).

 

Obr. 6 ATP – Make File...

 


Obr. 7 ATP – Run ATP

 


Obr. 8 ATP – run PlotXY

V grafickom postprocesore je s označením **v: XX0001A – XX0001B** uvedený požadovaný priebeh napätia na záťaži medzi fázami L1 a L2, (t.j. napätie medzi uzlom A a uzlom B), **v: XX0001B – XX0001C** priebeh napätia na záťaži medzi fázami L2 a L3 (t.j. napätie medzi uzlom B a uzlom C), **v: XX0001C – XX0001A** priebeh napätia na záťaži medzi fázami L3 a L1 (t.j. napätie medzi uzlom C a uzlom A). Stlačením ľavého tlačidla myši sa dané priebehy označia pre zobrazenie s napäťovou osou na ľavej strane a stlačením tlačidla **Plot** sa následne zobrazia. Podobne sú zobrazené prúdy, pričom prúdy je vhodné označovať pravým tlačidlom myši, aby ich prúdová os bola na pravej strane. **Poznámka:** čísla uzlov môžu byť odlišné, v závislosti od zapojenia obvodu a nemusia korešpondovať s týmto číslovaním.

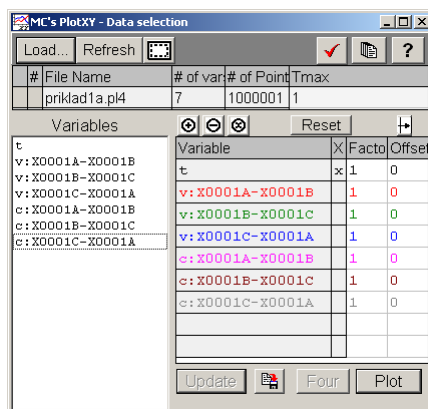

Obr. 9 Dialógové okno podprogramu PlotXY pre vykreslenie priebehov

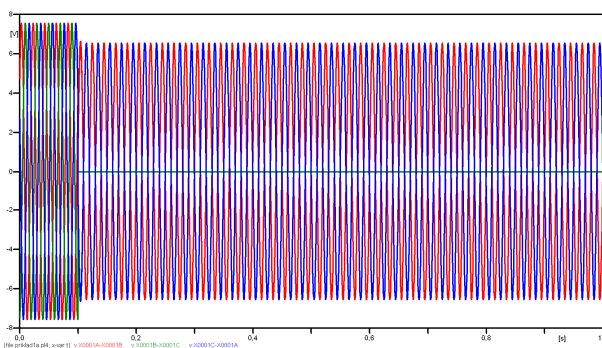Aby sa jednotlivé priebehy neprekrývali, najprv zobrazíme a odčítame hodnoty napätí pred a po skrate (obr. 13).




Obr. 10 Zobrazenie priebehov napätí na záťaži

Pre presné vymedzenie hraníc zobrazenia daného priebehu je možné využiť v spodnom menu tlačidiel okna PlotXY tlačidlo Manual Scale (tretie zľava) (obr. 11) a následne v okne Manual Scaling zadať minimálne a maximálne hranice x-ovej a y-ovej osi pre zobrazenie priebehov.



Obr. 11 Tlačidlo Manual Scale

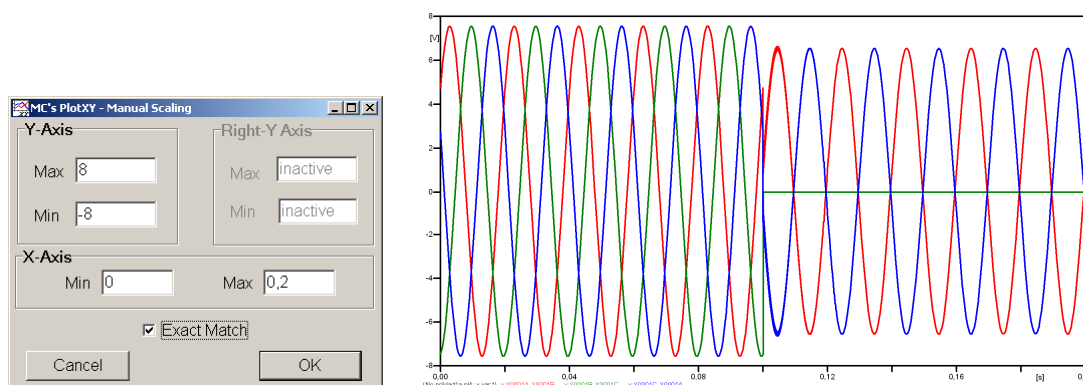


Obr. 12 Okno Manual Scaling a následné aplikovanie pre daný priebeh

Hodnoty pred skratom je možné určiť obdobným postupom, ako bolo uvedené v príkladoch na 2. cvičení (1-f obvody) v rozmedzí $t \in (0,0,1)$ s. Ustálené hodnoty po skrate

by bolo vhodné odčítať v čase ∞ , ale v záložke ATP-Settings...-Simulation bola v kolónke zadaná hodnota v Tmax 1 s, preto postačuje, ak sa ustálené hodnoty po skrate odčítajú v blízkosti Tmax, t.j. čo najneskôr od vzniku skratu.

 Obdobne sa postupuje pri zobrazení a odčítaní hodnôt prúdov pred a po skrate (obr. 13).



Obr. 13 Zobrazenie priebehov prúdov na záťaži

Výsledné hodnoty ustálených prúdov a napätí pred a po skrate:

• **pred skratom:**

$$\varphi_{U_{AB}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{AB}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,017833}{0,02} \cdot 360^\circ = 39^\circ; \quad U_{Z,AB} = 7,5545 \cdot e^{j \cdot 39^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_{BC}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{BC}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,0045}{0,02} \cdot 360^\circ = 279^\circ; \quad U_{Z,BC} = 7,5545 \cdot e^{j \cdot 279^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_{CA}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{CA}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,011167}{0,02} \cdot 360^\circ = 159^\circ; \quad U_{Z,CA} = 7,5545 \cdot e^{j \cdot 159^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{I_{AB}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{AB}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,019191}{0,02} \cdot 360^\circ = 14,56^\circ; \quad I_{Z,AB} = 625,21 \cdot e^{j \cdot 14,56^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_{BC}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{BC}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,0058581}{0,02} \cdot 360^\circ = 254,55^\circ; \quad I_{Z,BC} = 625,21 \cdot e^{j \cdot 254,55^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_{CA}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{CA}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,012525}{0,02} \cdot 360^\circ = 134,55^\circ; \quad I_{Z,CA} = 625,21 \cdot e^{j \cdot 134,55^\circ} \text{ A}$$

• **po skrate:**

$$\varphi_{U_{AB}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{AB}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,9995}{0,02} \cdot 360^\circ = 9^\circ; \quad U_{Z,AB} = 6,5416 \cdot e^{j \cdot 9^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_{BC}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{BC}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{0,2}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad U_{Z,BC} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_{CA}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{CA}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,9895}{0,02} \cdot 360^\circ = 189^\circ; \quad U_{Z,CA} = 6,5416 \cdot e^{j \cdot 189^\circ} \text{ V}$$


$$\varphi_{I_{AB}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{AB}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,98086}{0,02} \cdot 360^\circ = 344,34^\circ; \quad I_{Z,AB} = 541,39 \cdot e^{j \cdot 344,34^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_{BC}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{BC}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{0,2}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad I_{Z,BC} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_{CA}} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_{CA}}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,99086}{0,02} \cdot 360^\circ = 164,52^\circ; \quad I_{Z,CA} = 541,39 \cdot e^{j \cdot 164,52^\circ} \text{ A}$$

 Príklad 2

Podľa schémy zapojenia na obr. 1 určte prostredníctvom ATPDraw napätia a prúdy v jednotlivých vetvách záťaže, ak v čase $t = 0,1$ s nastal skrat medzi fázami L2 a L3 so zemou. Parametre prvkov prepočítané na dĺžku vedenia 11,5 km: $U_{12} = 22 \cdot e^{j0^\circ}$ kV, $U_{23} = 22 \cdot e^{-j120^\circ}$ kV, $U_{13} = 22 \cdot e^{j120^\circ}$ kV, $R_{v1} = R_{v2} = R_{v3} = 15,985 \Omega$, $X_{v1} = X_{v2} = X_{v3} = 4,416 \Omega$, $C_0 = 1,108 \cdot 10^{-7}$ F, $R_1 = R_2 = R_3 = 0,011 \Omega$, $X_{L1} = X_{L2} = X_{L3} = 0,005 \Omega$, $f = 50$ Hz. Určte dané priebehy napätí a prúdov na záťaži pred a po skrate.



Obr. 1 Schéma zapojenia elektrického obvodu

Riešenie

V ATPDraw sa vytvorí schéma zapojenia podľa obr. 2.

Na 3-f napät'ovom zdroji U, podobne ako pri 1-f zdroji, sa nastaví maximálna hodnota napätia zdroja v položke **Amp** 17962,9 (nakol'ko v zadaní bola uvedená hodnota združeného napätia, $U_{\max} = U_{\text{zdr}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 22000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \cong 17962,9$). V položke **Tsta** sa nastaví hodnota -1 a **Tsto** hodnota 10, čo má za následok stály napät'ový zdroj počas doby 10 sekúnd. V položke **Type of source** sa ponechá voľba **Voltage**. Fázové natočenie napätia U_1 sa zadá v položke **Pha** -90 (pretože implicitné nastavenie napät'ového zdroja predpokladá kosínusový zdroj, t.j. $\varphi - 90^\circ = 0^\circ - 90^\circ = -90^\circ$) a frekvenciu v položke **f** 50. Fázové natočenia a amplitúdy ostatných fáz sa pri *symetrickom 3-f napät'ovom zdroji* nezadávajú.


Na modeli prvku vedenia sa postupne zadávajú hodnoty impedancií jednotlivých fáz v poradí L1, L2, L3. Do kolónok **R_1**, **R_2**, **R_3** sa zadá hodnota rezistancie vedenia 15.985 a do kolónok **L_1**, **L_2**, **L_3** sa zadá hodnota reaktancie vedenia 4.416 (obr.3).

Na modeli prvku záťaže sa zadávajú obdobne ako pri vedení hodnoty impedancií jednotlivých vetiev. Do kolónok **R_1**, **R_2**, **R_3** sa zadá hodnota rezistancie záťaže 0.011 a do kolónok **L_1**, **L_2**, **L_3** sa zadá hodnota reaktancie záťaže 0.005. V záložke **Output** sa vyberie možnosť **Current&Voltage**.



Pri modeli prvku kondenzátora bude do kolónky **C** zadaná hodnota 0.1108 (predvolené nastavenie je v μF (mikro farad), nie vo faradoch) (obr. 4).

Skrat je možné modelovať vypínačom medzi príslušnými fázami zopnutým v určitom čase. Do kolónky **T-cl** sa zadá hodnota zopnutia, t.j. čas skratu 0.1 a do kolónky **T-op** sa zadá čas vypnutia vypínača, t.j. čas vypnutia skratu. Nakol'ko čas vypnutia skratu nie je zadaný, zadáme vyššiu hodnotu, napr. 10.


 
Ostatné hodnoty je možné ponechať nezmenené. Bližšie vysvetlenie ich významu sa zobrazí po stlačení tlačidla „**help**“ v aktuálnom okne prvku. Podrobnejší návod je obsiahnutý v literatúre Rule Book k programu EMTP-ATP.



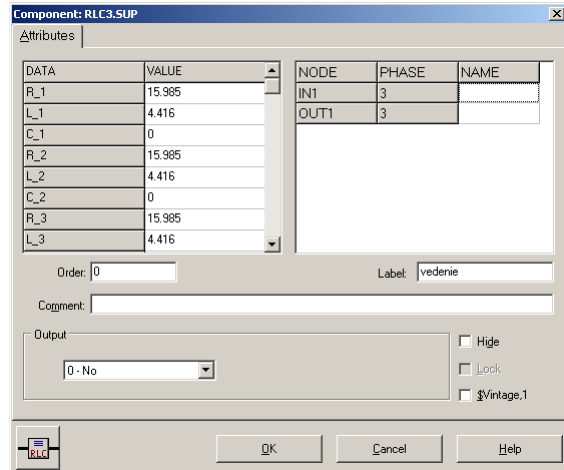
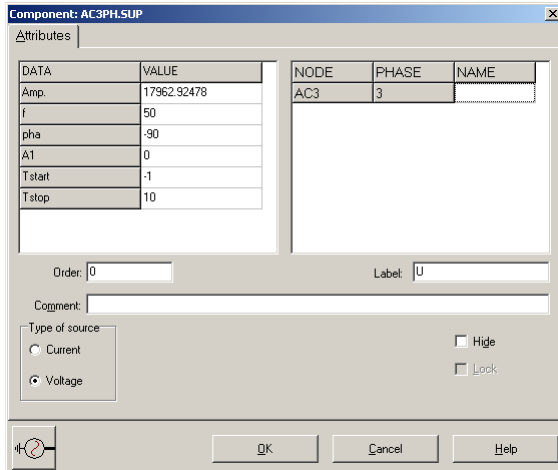
Obr. 2 Schéma zapojenia elektrického obvodu v ATPDraw



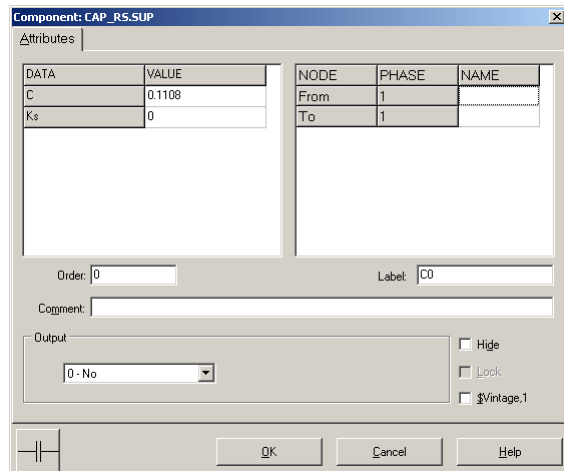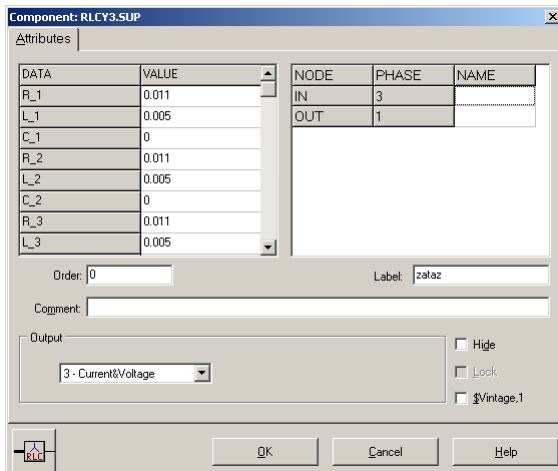Obr. 3 Nastavenie parametrov pre napätový zdroj U a vedenie



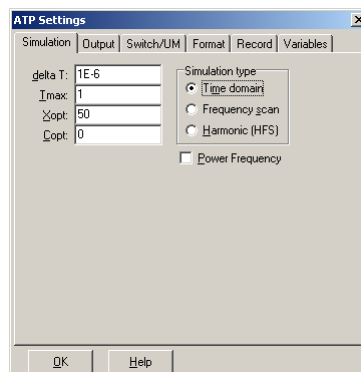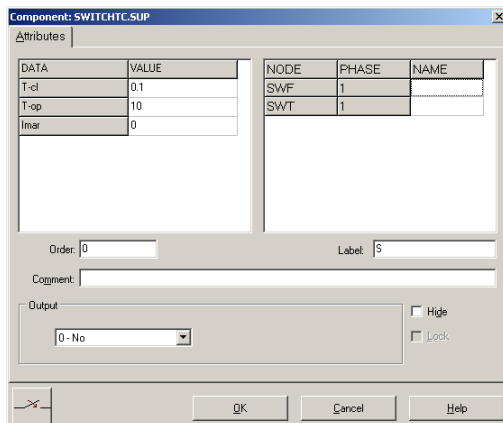Obr. 4 Nastavenie parametrov záťaže a kapacity voči zemi C₀



Obr. 5 Nastavenie parametrov vypínačov a Dialógové okno Settings – Simulation

Pre simuláciu prechodného deja sa musia nastaviť podmienky simulácie voľbou **ATP Settings** a záložka **Simulation**. Maximálny počet krokov výpočtu je obmedzený na 1 milión, preto je potrebné prispôbiť tomuto obmedzeniu aj čas výpočtu a najmenší krok výpočtu. Zadá sa krok výpočtu, napr. **delta T** 1E-6 s a doba výpočtu **T max** 1 s (skrat nastane v čase $t = 0,1$ s, a pre odčítanie ustálených hodnôt je potrebné nastaviť dostatočný čas, kedy je možný dej po skrate považovať za ustálený, t.j. 1 s). V kolónke **Xopt** sa nastaví hodnota frekvencie 50, nakoľko je v zadaní viac hodnôt zadaných ako reaktancie (obr.5).

Pričom pre voliteľné hodnoty X_{opt} a C_{opt} platí:

Pre X_{opt} :


- hodnota induktora bude charakterizovaná indukčnosťou (mH), pokiaľ bude $X_{opt} = 0$,
- hodnota induktora bude charakterizovaná reaktanciou (Ω), pokiaľ bude $X_{opt} =$ sieťovej frekvencii.

Pre C_{opt} :


- hodnota kapacitora bude charakterizovaná kapacitou (μF), pokiaľ bude $C_{opt} = 0$,
- hodnota kapacitora bude charakterizovaná susceptanciou (μS), pokiaľ bude $C_{opt} =$ sieťovej frekvencii.

Takto vytvorená schéma sa uloží príkazom CTRL-S so zvoleným názvom, napr. príklad1b. Vznikne súbor s príponou *.adp, ktorý sa nachádza v podadresári **Project** preprocesora ATPDraw. Je vhodné, používať názvy súborov bez diakritiky, zakázané je používať v názve súboru medzery a je dobré obmedziť dĺžku názvu súboru na max. 8 znakov.


Príkazom **Make File As...** v hornom menu **ATP** sa vytvorí v podadresári ATP dátový súbor pre ATP s rovnakým názvom s príponou *.atp (t.j. príklad1b.atp) (obr. 6). Príkazom **run ATP** v hornom menu **ATP** sa spustí výpočet v programe ATP, ktorého výsledkom sú súbory s príponou *.lis a *.pl4 (obr. 7). Súbor *.lis je výstupný dátový súbor a rovnako ako súbor *.atp dajú sa prezerať z prostredia ATPDraw voľbou **ATP Edit**. Súbory s príponou *.pl4 sú komprimované grafické dáta, ktoré je možné prezerať niektorým z grafických postprocesorov, ako napríklad PlotXY. V prostredí ATPDraw sa voľbou **run PlotXY** z horného menu **ATP** spustí grafický postprocesor (obr. 8).

 

Obr. 6 ATP – Make File...

 


Obr. 7 ATP – Run ATP

 


Obr. 8 ATP – run PlotXY

V grafickom postprocesore je s označením **v: XX0001A** – uvedený požadovaný priebeh napätia na záťaži, t.j. napätie medzi uzlom A a zemou, **v: XX0001B** – priebeh napätia na záťaži, t.j. napätie medzi uzlom B a zemou, **v: XX0001C** – priebeh napätia na záťaži, t.j. napätie medzi uzlom C a zemou. Stlačením ľavého tlačidla myši sa dané priebehy označia pre zobrazenie s napät'ovou osou na ľavej strane a stlačením tlačidla **Plot** sa následne zobrazia. Podobne sú zobrazené prúdy, pričom prúdy je vhodné označovať pravým tlačidlom myši, aby ich prúdová os bola na pravej strane. **Poznámka:** čísla uzlov môžu byť odlišné, v závislosti od zapojenia obvodu a nemusia korešpondovať s týmto číslovaním.

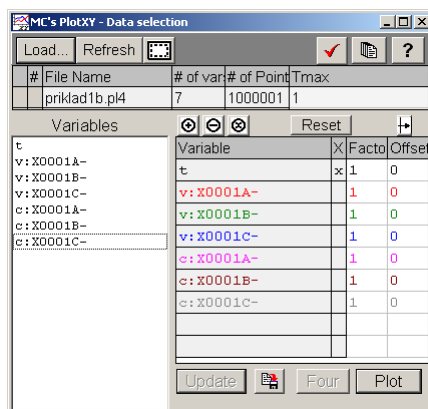

Obr. 9 Dialógové okno podprogramu PlotXY pre vykreslenie priebehov

 Aby sa jednotlivé priebehy neprekrývali, najprv zobrazíme a odčítame hodnoty napätí pred a po skrate (obr. 13).




Obr. 10 Zobrazenie priebehov napätí na záťaži

Pre presné vymedzenie hraníc zobrazenia daného priebehu je možné využiť v spodnom menu tlačidiel okna PlotXY tlačidlo Manual Scale (tretie zľava) (obr. 11) a následne v okne Manual Scaling zadať minimálne a maximálne hranice x -ovej a y -ovej osi pre zobrazenie priebehov.



Obr. 11 Tlačidlo Manual Scale

 


Obr. 12 Okno Manual Scaling a následné aplikovanie pre daný priebeh

Hodnoty pred skratom je možné určiť obdobným postupom, ako bolo uvedené v príkladoch na 2. cvičení (1-f obvody) v rozmedzí $t \in (0;0,1)$ s. Ustálené hodnoty po skrate

by bolo vhodné odčítať v čase ∞ , ale v záložke ATP-Settings...-Simulation bola v kolónke zadaná hodnota v Tmax 1 s, preto postačuje, ak sa ustálené hodnoty po skrate odčítajú v blízkosti Tmax, t.j. čo najneskôr od vzniku skratu.

 Obdobne sa postupuje pri zobrazení a odčítaní hodnôt prúdov pred a po skrate (obr. 13).



Obr. 13 Zobrazenie priebehov prúdov na záťaži

Výsledné hodnoty ustálených prúdov a napätí pred a po skrate:

- **pred skratom:**

$$\varphi_{U_A} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_A}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,0195}{0,02} \cdot 360^\circ = 9^\circ; \quad U_{Z,A} = 13,079 \cdot e^{j \cdot 9^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_B} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_B}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,006167}{0,02} \cdot 360^\circ = 249^\circ; \quad U_{Z,B} = 13,079 \cdot e^{j \cdot 249^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_C} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_C}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,012834}{0,02} \cdot 360^\circ = 129^\circ; \quad U_{Z,C} = 13,079 \cdot e^{j \cdot 129^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{I_A} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_A}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,00085832}{0,02} \cdot 360^\circ = 344,55^\circ; \quad I_{Z,A} = 1082,4 \cdot e^{j \cdot 344,55^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_B} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_B}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,007525}{0,02} \cdot 360^\circ = 224,55^\circ; \quad I_{Z,B} = 1082,4 \cdot e^{j \cdot 224,55^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_C} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_C}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 1 - \frac{0,014192}{0,02} \cdot 360^\circ = 104,55^\circ; \quad I_{Z,C} = 1082,4 \cdot e^{j \cdot 104,55^\circ} \text{ A}$$

- **po skrate:**

$$\varphi_{U_A} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_A}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,9995}{0,02} \cdot 360^\circ = 9^\circ; \quad U_{Z,A} = 13,079 \cdot e^{j \cdot 9^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_B} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_B}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{1}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad U_{Z,B} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{U_C} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_C}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{1}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad U_{Z,C} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ V}$$

$$\varphi_{I_A} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_A}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot 50 - \frac{0,98086}{0,02} \cdot 360^\circ = 344,34^\circ; \quad I_{Z,A} = 1082,4 \cdot e^{j \cdot 344,34^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_B} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_B}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{1}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad I_{Z,B} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ A}$$

$$\varphi_{I_C} = 360^\circ \cdot n - \frac{t_C}{T} \cdot 360^\circ = 360^\circ \cdot n - \frac{1}{0,02} \cdot 360^\circ = 0^\circ; \quad I_{Z,C} = 0 \cdot e^{j \cdot 0^\circ} \text{ A}$$

Príklad 3

... pripravujú sa ďalšie príklady na 3-fázové obvody ...